

No.

共通実験Ⅰ 予習書

提出日： 年 月 日 班 組 番号 名前 _____

1. AND,NAND,OR の動作表 (図 2) を作成せよ。

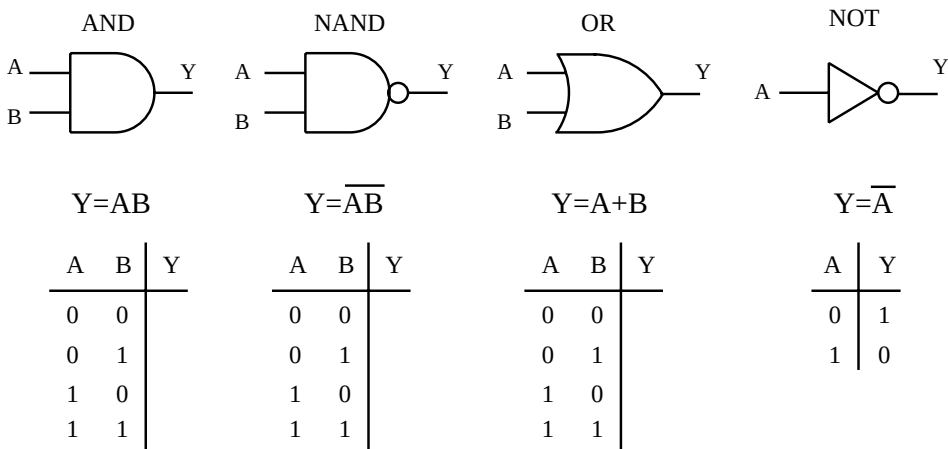


図 2 論理回路 (AND,NAND,OR,NOT)

2. 実験 4.2 において、IC1、IC2 を自分で選び (AND, AND を除く)、その動作表を作成せよ。

IC1: _____, IC2: _____

入力 1	入力 2	入力 3	IC1 出力	IC2 出力

3. 身近なデジタル機器とそれに対応したアナログ機器を 3 つあげよ。

	デジタル機器	アナログ機器
1		
2		
3		